



وزارة التربية

العلوم

SCIENCE

الصف السابع
الجزء الأول



كتاب الطالب

الطبعة الأولى
المرحلة المتوسطة

صفحة من الكوميت



الوحدة التعليمية الأولى

التوجيه الفني
العام للعلوم

الكهرباء

- الكهرباء الساكنة
- أنواع الشحنات الكهربائية
- البرق والرعد والصاعقة
- التيار الكهربائي
- تحولات الطاقة
- الكهرباء في المنزل

صفوة المعلم الكويتي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية و ضع علامة (✓) في المربع المقابل لها :

١- الشحنات الكهربائية المتراكمة على الجسم نتيجة لذلك تسمى :

- كهرباء متحركة كهرباء ساكنة تيار كهربائي تكهرب باللمس

٢- عند ذلك ساق الأيونيت بالصوف فإن الأيونيت يكتسب شحنة :

- سالبة والصوف موجبة موجبة والصوف سالبة موجبة و الصوف موجبة سالبة والصوف سالبة

٣- الجهاز المستخدم في الكشف عن الشحنات وتحديد نوعها :



٤- عند ذلك جسمين ببعضهما فإنهما يكتسبان شحنتان :

- موجبتان سالبتان مختلفتان متماثلتان

٥- المادة التي تفقد الإلكترونات شحنتها :

- سالبة موجبة متعادلة عديمة الشحنة

٦- التفريغ الكهربائي بين السحب وجسم مرتفع عن سطح الأرض يسمى :

- الصاعقة البرق الرعد الشحن

٧- جزء من الدارة الكهربائية يتحكم في مرور التيار الكهربائي :



٨- مصدر الطاقة لدفع الإلكترونات من الطرف السالب إلى الطرف الموجب في الدارة الكهربائية:




٩- يمكن إضاءة المصباح في الدارة الكهربائية عند إضافة :



صفوة على الكويت

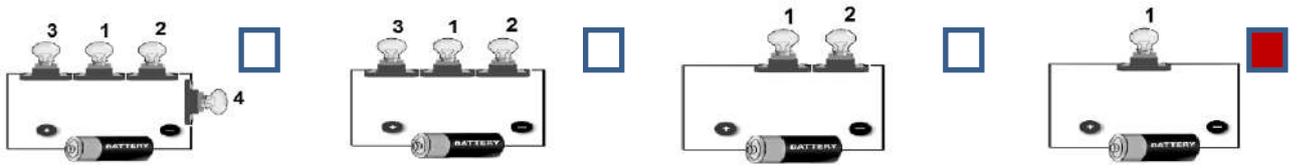١٠- المصباح رقم (١) تكون له أقوى إضاءة في الشكل :




١١- مكون الدارة الكهربائية الذي يشير إليه السهم :

العمود الجاف المفتاح الكهربائي أسلاك كهربائية المصباح الكهربائي

١٢- الفولت وحدة قياس :

شدة التيار الكهربائي فرق الجهد الكهربائي الضغط الجوي درجة الحرارة

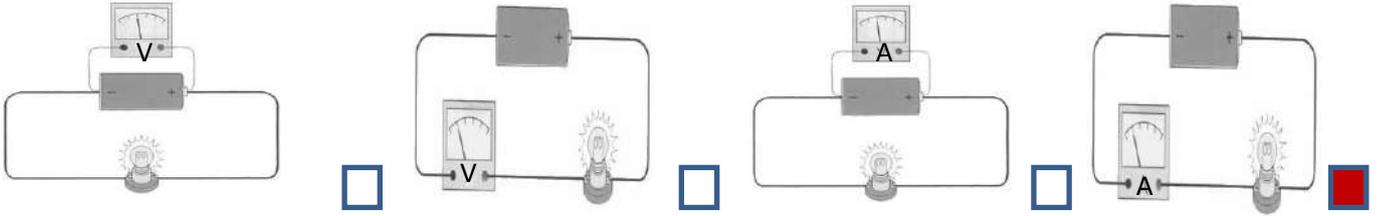١٣- يتم توصيل الأميتر في الدارة الكهربائية كما في الشكل :




١٤. يكون للمغناطيس الكهربائي أقل قوة عندما يكون عدد لفاته :

٢٠ لفة ٣٠ لفة ٤٠ لفة ٥٠ لفة

١٥- تنجذب الدبابيس في الرسم البياني المقابل أكثر إلى المغناطيس رقم :

١ ٢ ٣ ٤

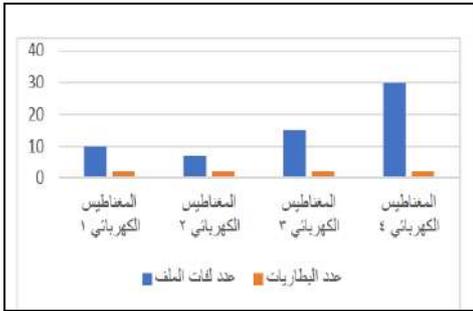


١٦- تنتج الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء عن طريق تحول الطاقة :

الحركية الوضع الكامنة النووية الكيميائية


صفوة معلم الكويت

السؤال الثاني : أكتب بين القوسين كلمة (صحيحة) للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) للعبارة غير الصحيحة لكل من العبارات التالية :

- ١ - الكهرباء الساكنة يمكن أن تنتقل من مكان لآخر على الأجسام العازلة . (خطأ)
- ٢ - الشحنات الكهربائية المتماثلة تتنافر والمختلفة تتجاذب . (صحيحة)
- ٣ - يكتسب الجسمان بعد دلكهما ببعضهما شحنتين كهربائيتين متماثلتين . (خطأ)
- ٤ - سرعة الصوت أكبر من سرعة الضوء . (خطأ)
- ٥ - الرعد ظاهرة صوتية تنتج عن التفريغ الكهربائي . (صحيحة)
- ٦ - تنشأ بعض الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد والصواعق نتيجة التفريغ الكهربائي . (صحيحة)
- ٧ - تتدفق الإلكترونات من الطرف الموجب إلى الطرف السالب للبطارية . (خطأ)
- ٨ - يمكن إضاءة كل مصباح بمفتاح خاص في التوصيل على التوازي . (صحيحة)
- ٩ - عند تلف أحد المصابيح في الدارة الموصلة أمامك لا تتأثر باقي المصابيح . (صحيحة)
- ١٠ - الجهاز رقم (٢) يسمى فولتمتر ويقاس شدة التيار . (خطأ)

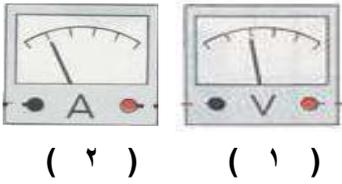


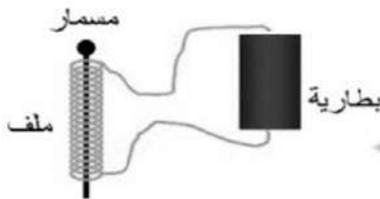- ١١ - تزداد قوة المغناطيس الكهربائي بزيادة عدد لفات السلك والأعمدة الجافة . (صحيحة)
- ١٢ - تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية في الشكل المقابل (صحيحة)



- ١٣ - المولد الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية . (خطأ)
- ١٤ - ينشأ عن مرور تيار كهربائي في سلك مجالاً مغناطيسياً . (صحيحة)

السؤال الثالث : في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة (ب) واكتب رقمها أمام ما يناسبها من عبارات المجموعة (أ) :

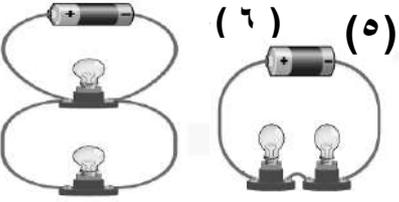الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(٢)	- الشحنات المتراكمة على الجسم نتيجة الدلك .	١- تيار كهربائي
(١)	- حركة وتدفق الإلكترونات في الدارة الكهربائية .	٢- كهرباء ساكنة ٣- البرق
(٥)	- دارة التوصيل على التوالي يمثلها الرسم .	(٤) 
(٦)	- دارة توصيل على التوازي يمثلها الرسم .	(٥) (٦) 
(٩)	- وحدة قياس شدة التيار الكهربائي	٧ - الباسكال
(٨)	- وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي	٨ - الفولت ٩ - الأمبير
(١١)	- جهاز يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية	١٠ - 
(١٠)	- جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية	١١ -  ١٢ - 



السؤال الرابع : قارن بين كل مما يلي وفق الجداول التالية :

وجه المقارنة	ساق الزجاج	قطعه صوف
الشحنات المكتسبة بعد ذلك	موجب	موجب
وجه المقارنة	ساق الأبونيت	قطعة حرير
الشحنات المكتسبه بعد ذلك	سالب	سالب
وجه المقارنة	البرق	الصاعقة
سبب الحدوث	تفريغ كهربائي بين أجزاء السحب المختلفة في السماء	تفريغ كهربائي بين السحب وجسم مرتفع عن سطح الأرض نتيجة اختلاف الشحنة على كل منهما
الخطورة على الإنسان (معدومة - خطرة)	معدومة	خطرة

وجه المقارنة	توالي	توازي
نوع التوصيل	توالي	توازي
عند تعطل أحد الأجهزة فالتيار فيها (يتوقف - يستمر)	يتوقف	يستمر
عدد المسارات (واحد \ متعدد)	واحد	متعدد

وجه المقارنة	أميتر	فولتميتر
طريقة التوصيل في الدارة الكهربائية	توالي	توازي
أهميته في الدارة الكهربائية	شدة التيار	فرق الجهد

السؤال الخامس : علل لما تعليلا علمياً دقيقاً لكل مما يلي:

- ١- انجذاب تيار الماء لبالون تم دلكه بالصوف .
بسبب الشحنات الكهربائية الساكنة المتكونة على البالون
- ٢- اكتساب الأجسام للشحنات بالدلك .
بسبب فقدان او اكتساب الالكترونات بين الأجسام المدلوكه
- ٣- لا يمكن شحن مسطرة معدنية بالدلك .
لأنها ماده موصله للشحنات الكهربائية وتسمح بانتقالها
- ٤- تغليف الأسلاك الكهربائية بمادة عازلة .
لتجنب حدوث صدمات كهربائية خطيرة - لا تسمح بانتقال الالكترونات
- ٥- اكتساب الغيوم للشحنات .
بسبب تصادم واحتكاك قطرات الماء الذي يسبب تولد شحنات كهربائية على السحب .
- ٦- حدوث ظاهرة البرق .
بسبب التفريغ الكهربائي الساكن بين السحب المشحونة
- ٧- حدوث ظاهرة الصاعقة .
بسبب التفريغ الكهربائي الساكن بين السحب المشحونة وجسم مختلف عنها في الشحنة على سطح الأرض
- ٨- رؤية البرق قبل سماع صوت الرعد .
لأن سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت
- ٩- يُنصح بإغلاق الهاتف المحمول أثناء حدوث الصواعق .
لتجنب الإصابة بصاعقة نتيجة التفريغ الكهربائي بين سحابة مشحونة والهاتف المحمول
- ١٠- توصل الدوائر الكهربائيه في المنزل بطريقه التوازي .
عند إضافه مصابيح للدائرة الكهربائيه لا تضعف الإضاءة - إذا تلف أحد الأجهزة لا تنطفئ باقي الأجهزة.
- ١١- يفضل استخدام مصابيح LED في المنازل .
لأنها أكثر توفيراً للطاقة .
- ١٢- يوصل جهاز الأميتر علي التوالي ولا يوصل علي التوازي .
لأن التيار الكهربائي له مسار واحد ولا تتوزع شدة التيار الكهربائي .

١٣- يوصل الفولتاميتر على التوازي ولايوصل على التوالي .

لأن التيار الكهربائي له عدة مسارات وقياس فرق الجهد بين نقطتين .

السؤال السادس : ماذا يحدث في الحالات التالية :

١- عند ذلك ساق من الأبونيت بالصوف

تصبح ساق الأبونيت مشحونه بشحنة سالبه لإكتسابه إلكترونات_

٢- عند اقتراب جسمين لهما نفس الشحنة من بعضهما

يحدث تنافر فيما بينهما

٣- عند تقريب بالون مشحون من تيار مائي خفيف

ينجذب خيط الماء الخفيف إلى البالون المشحون

٤- عند تقريب ساق مشحون من كشاف كهربائي غير مشحون

تنفجر ورقنا الكشاف الكهربائي

٥- عند حدوث صاعقة في منطقة تحتوي مانعة صواعق

تمتص مانعه الصواعق الشحنات الكهربائية الهائلة الموجوده في الصاعقة

٦- تعطل مصباح في دارة على التوالي تتألف من عدة مصابيح

تنطفئ باقي المصابيح

٧- عند توصيل مقياس الفولتميتر على التوازي في دارة تحتوي مصباح .

يعمل (يتحرك المؤشر) وقياس فرق الجهد

٨- عند وضع بوصلة قرب سلك يمر به تيار كهربائي .


ينحرف إبرة البوصله

٩- عند تقريب المسمار الموضح بالشكل من مجموعة من الدبابيس .

تنجذب الدبابيس للمسمار

١٠- عند زيادة عدد لفات سلك المغناطيس الكهربائي .

تزداد قوة جذب المغناطيس الكهربائي

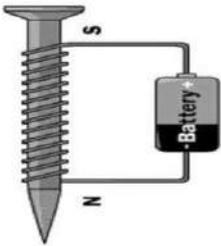

صفوة معلمى الكويت

السؤال السابع : أي مما يلي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب :

١ - مفتاح كهربائي	٢ - سلك كهربائي	٣ - عمود جاف	٤ - كشاف كهربائي
-------------------	-----------------	--------------	------------------

الإجابة: الكشاف الكهربائي

السبب : لأن الباقي مكونات دارة كهربائية

١ - أميتر	٢ - فولتميتر	٣ - أمبير	٤ - كشاف كهربائي
-----------	--------------	-----------	------------------

الإجابة : أمبير

السبب : لأنه وحدة قياس والباقي أجهزة قياس

١ - ساق بلاستيك	٢ - ساق خشب	٣ - ساق زجاج	٤ - ساق معدنيه
-----------------	-------------	--------------	----------------

الإجابة : ساق معدنيه

السبب : لأنه مواد موصلة والباقي عازلة


١ - دبابيس	٢ - ملف من الاسلاك	٣ - عمود جاف	٤ - كشاف كهربائي
------------	--------------------	--------------	------------------

الإجابة : الكشاف الكهربائي

السبب : لأنه ليس من مكونات المغناطيس الكهربائي


السؤال الثامن : أدرس الرسومات التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها :

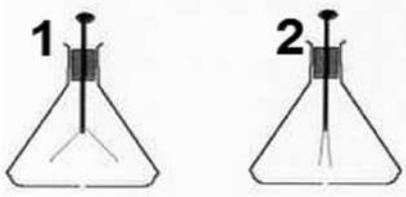(١) الشكل المقابل يوضح جهازين يعرفان بـ الكشاف الكهربائي.



▪ الجهاز المشحون هو (١)

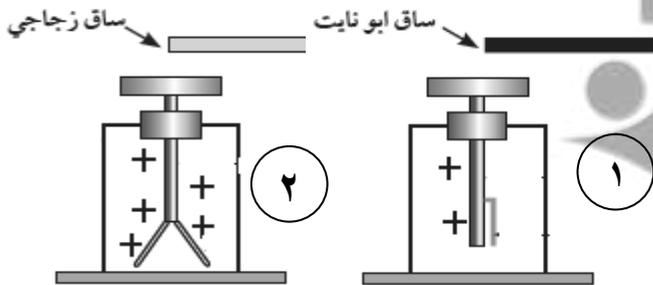(٢) الشكل المقابل يمثل اقتراب ساق أبونيت وزجاج مشحونين من قرص كشاف موجب الشحنة



- الكشاف رقم (١) **يقبل**

انفراج ورقتي الكشاف

- الكشاف رقم (٢) **يزداد** الانفراج

- تدل هذه التجربة أن شحنة ساق الأبونيت **سالبة** وشحنة

ساق الزجاج **موجبة**

صفوة معلم الكويت




٣- الشكل المقابل يمثل ظاهرتين :-

- الظاهرة رقم (١) تسمى **بالبرق** .

- الظاهرة رقم (٢) تسمى **بالصاعقة**

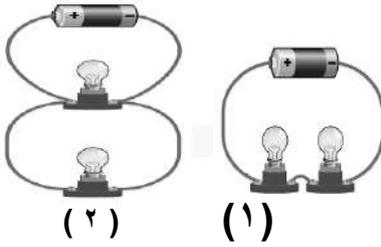٤- الشكل المقابل يمثل نوعي التوصيل في الدارات الكهربائية:




١- تم توصيل المصابيح في الدارة رقم (١) بطريقة **التوالي**

٢- تم توصيل المصابيح في الدارة رقم (٢) بطريقة **التوازي**

٣- الدائرة التي تنطفئ مصابيحها عند تعطل أحدها (١)

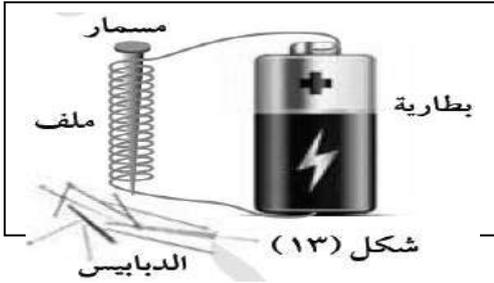٥- الشكل المقابل لتجربة أجريتها في المختبر :



** تمثل هذه التجربة صنع **مغناطيس كهربائي** .
حيث تزداد قوته بزيادة **عدد لفات السلك** و**شدة التيار الكهربائي**


** عند فصل الدارة الكهربائية فإن الدبابيس **تسقط**

٦- الشكل المقابل لدارة كهربائية :

** عند مرور التيار الكهربائي في الدارة

فإن الإبرة المغناطيسية **تنحرف (تغير اتجاهها)**

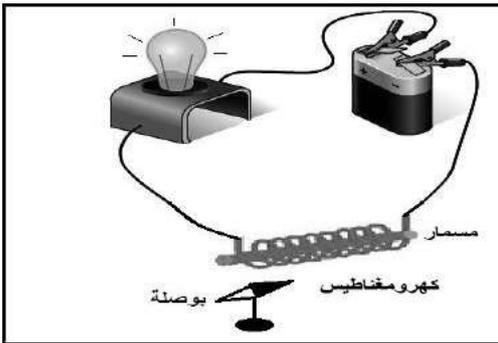** عند عكس توصيل أقطاب البطارية يتغير **إتجاه الإبرة**




٧- الشكل يمثل رحلة التيار الكهربائي للمنزل ؟

ضع الاسم المناسب (خطوط كهربائية على أبراج فولاذية - محطة توليد الكهرباء - المنزل) في أماكنها الصحيحة على الرسم:




٨ : صل بين كل صورته والوصف المتعلق بها :

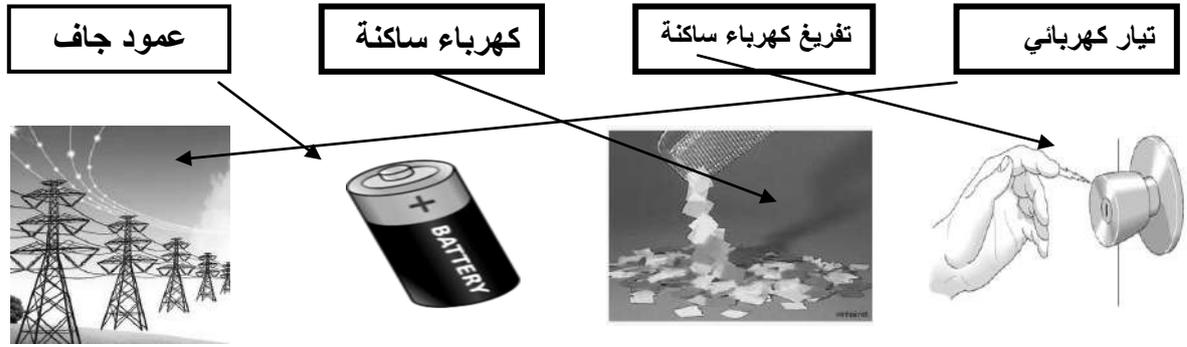

السؤال التاسع : أكمل خريطة المفاهيم التالية حسب الكلمات المعطاة :

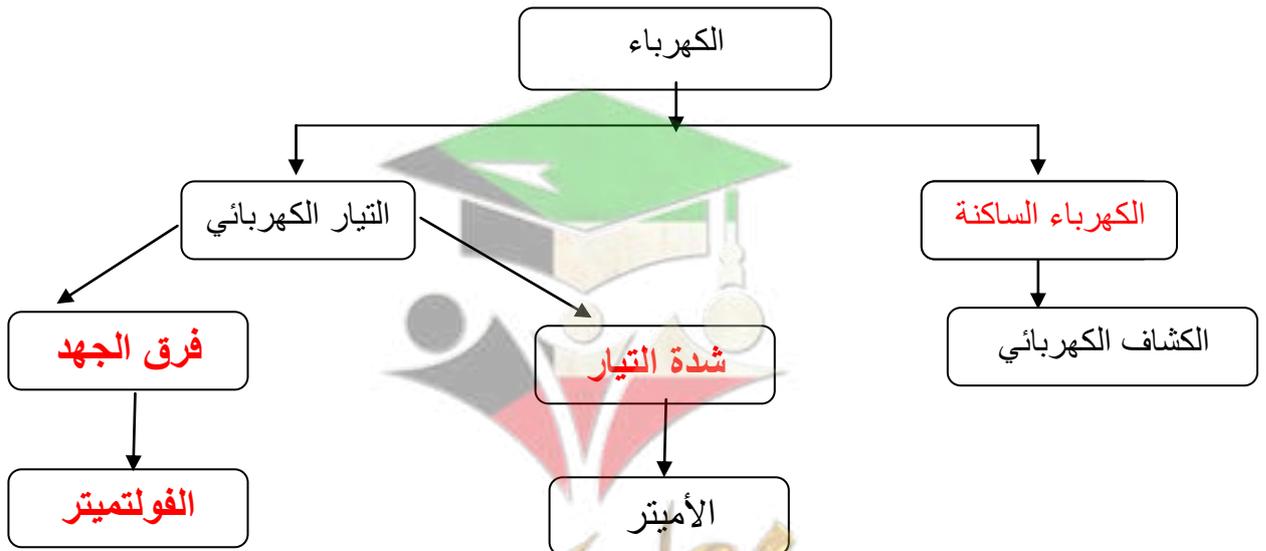(الكهرباء الساكنة - التيار الكهربائي - الكشاف الكهربائي - الأميتر - الفولتميتر - فرق الجهد - شدة التيار)



صفوة معلمة الكويت

السؤال العاشر : أجب عن الأسئلة التالية

١- ذهب طلال ليفتح باب إحدى الغرف المصنوع من الألومنيوم وهو يمشي على السجاد في منزله ، وعند لمس مقبض الباب شعر بلسعة كهربائية خفيفة فانزعج منها ، ثم خرج مع أبيه وعندما ركب السيارة شعر بنفس اللسعة الكهربائية عند لمس مقبض باب السيارة

أ- ما الظاهرة الطبيعية المسببة لما حدث لطلال ؟ الكهرباء الساكنة (التفريغ الكهربائي)

ب- فسر ما حدث لطلال في الحالتين :

- التفريغ الكهربائي الساكن وتبادل الشحنات بين اليد والباب الألومنيوم
- التفريغ الكهربائي الساكن وتبادل الشحنات بين اليد ومقبض السيارة

٢- اراد أبو مشعل أن يغير مصابيح البيت ، فاختار أي المصابيح يختار . اختر المصباح المناسب مع ذكر السبب:



السبب: لأنه أكثرهم توفيراً للكهرباء وأطول عمراً وأكثر أماناً

٣- عند ذلك بالون بقطعة من الصوف وتقريبها من خيط رفيع من الماء

الملاحظة : يجذب خيط الماء للبالون

الاستنتاج: تنشأ قوة جذب بين البالون الذي اكتسب شحنة سالبة بعد ذلك

(كهرباء ساكنة)


٤- صنع فهد مغناطيساً كهربائياً لرفع مكعب من الحديد، ولكنه لم يكن بالقوة الكافية . فكر في طريقتين يمكن بهما مساعدة فهد في زيادة قوة المغناطيس الكهربائي :

١- زيادة عدد الأعمدة الجافة

٢- زيادة عدد لفات السلك حول المسمار الحديدي

صفوة معلم الكويت

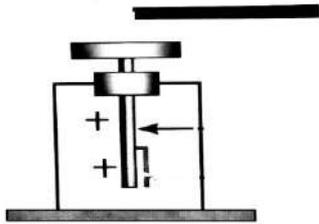٥- بعد عملية ذلك لساق بلاستيكي (ساق أبونيت) ثم تقريبه لكشاف مشحون بشحنة موجبة :-



نلاحظ : يقل انفراج الورقتين

